

۳. مدار تقویت کننده زیر را به گونه ای طراحی کنید که: $V_o = 5V_1 - 7V_2$

