

مدارهای الکتریکی ۲


کوئیز ۳



دانشکده مهندسی خواجه نصیر الدین طوسی

مدرس: رسول دلبر روی فرد

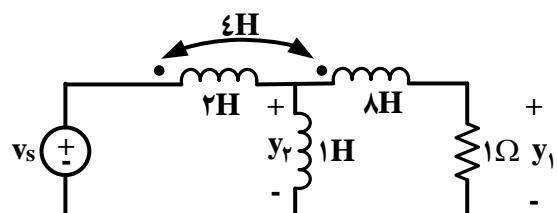۱- معادلات حالت و معادله خروجی مدار شکل زیر را تعیین کنید.





۲- معادلات حالت مدار شکل زیر را تعیین کنید.

