

دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه معماری

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
فیلتر و سنتز مدار
تمرین سری چهارم



- ۱- تمرین شماره ۵ از فصل ۵ کتاب طراحی شبکه های الکتریکی و الکترونیکی
- ۲- تمرین شماره ۱۱ از فصل ۵ کتاب طراحی شبکه های الکتریکی و الکترونیکی
- ۳- تمرین شماره ۱۷ از فصل ۵ کتاب طراحی شبکه های الکتریکی و الکترونیکی