



۱- در مدار شکل زیر، مشخصه فرکانسی  $H(s) = \frac{V_o}{V_s}$  را رسم کنید. این مشخصه از چه نوع است؟

