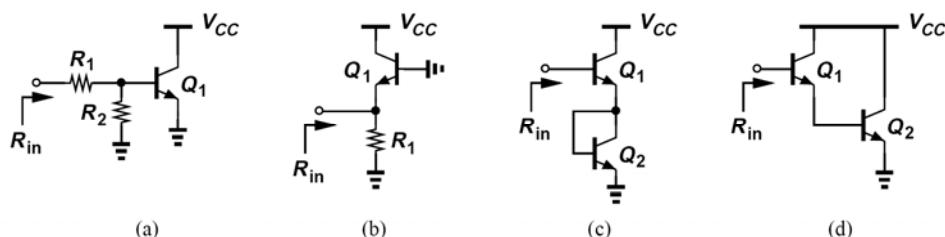



تمرين سري هفتم	درس الکترونیک 1	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
----------------	-----------------	------------------------------------

1- در مدارهای شکل زیر مقاومت ورودی را محاسبه کنید. فرض کنید که بتا و دیگر پارامترهای سیگنال کوچک ترانزیستورها با یکدیگر فرق دارند. ($r_o = \infty$)


الف: ترانزیستورهای npn




ب: ترانزیستورهای pnp

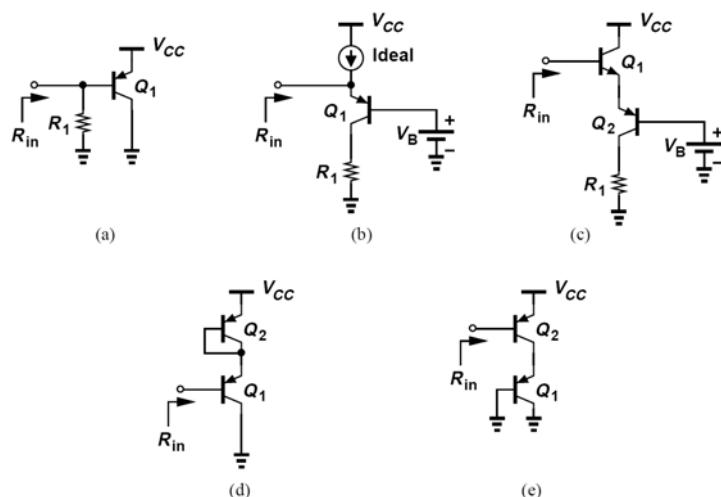

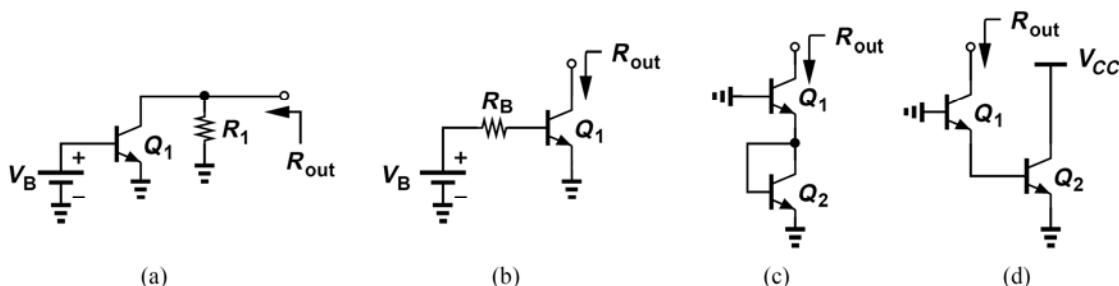
2- در مدارهای شکل زیر مقاومت خروجی را محاسبه کنید. ($r_o = \infty$)



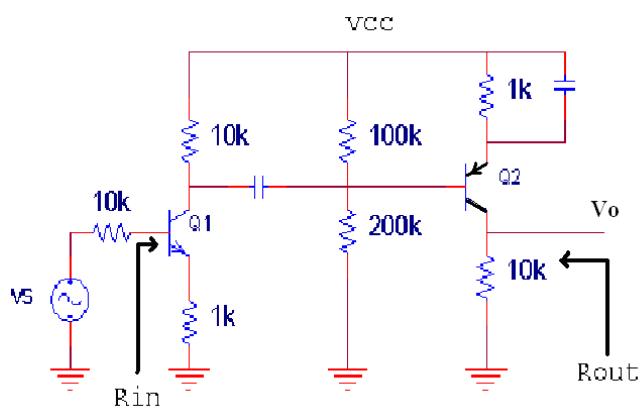
3- در مدارهای شکل زیر بهره ولتاژ و امپدانس ورودی و خروجی را محاسبه کنید.



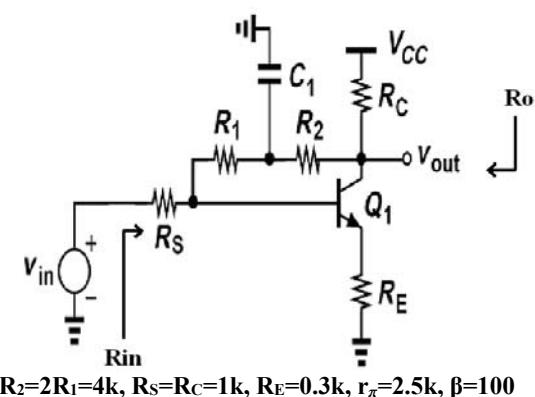
$$\beta = 100, r_\pi = 2.5k, r_o = \infty$$



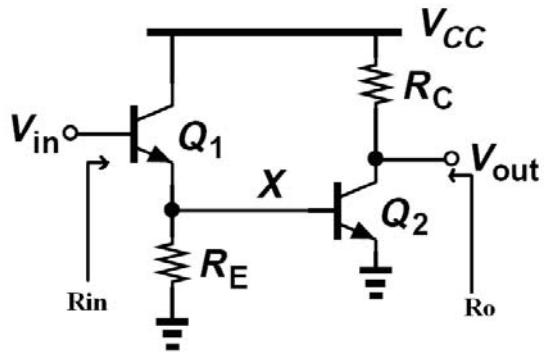
$$R_2 = 2R_1 = 4k, R_S = R_C = 1k, R_E = 0.3k, r_\pi = 2.5k, \beta = 100$$



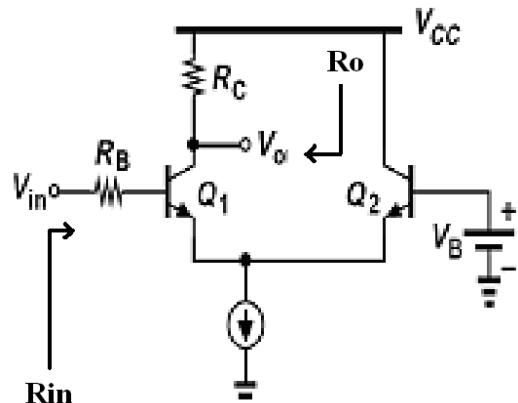
$$R_E = 1k, R_C = 2k, \beta = 100, r_\pi = 2.5k, r_o = 50k$$


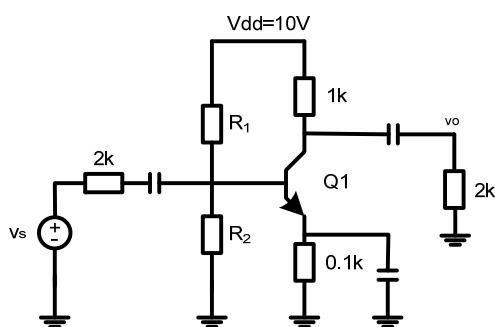
$$R_C = R_B = 1k, r_{\pi,1,2} = 2k, \beta = 200$$



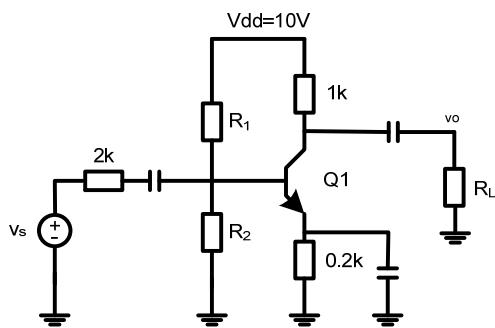-4- مقاومت های R_1 و R_2 را به گونه ای تعیین کنید که نقطه کار مدار به تغییرات β وابسته نباشد و در ضمن دامنه نوسانات متقارن خروجی حد اکثر شود. ($150 \leq \beta \leq 250, V_{CE(sat)} = 0.5V$)



-5- نقطه کار مدار زیر را به گونه ای تعیین کنید که به تغییرات β وابسته نباشد و در ضمن حد اکثر دامنه نوسانات متقارن خروجی برابر با 3V باشد. مقدار مقاومت های R_1, R_2, R_L را نیز به دست آورید. ($100 \leq \beta \leq 200, V_{CE(sat)} = 0.5V$)

-6- نقطه کار مدار زیر را به گونه ای تعیین کنید که به تغییرات β وابسته نباشد و در ضمن حد اکثر دامنه نوسانات متقارن خروجی برابر با 1.5V باشد. مقدار مقاومت های R_1, R_2, R_L را نیز به دست آورید. ($150 \leq \beta \leq 250, V_{CE(sat)} = 0.5V$)

