




ریزپردازنده

کوییز پنجم

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

وقت: ۲۵ دقیقه

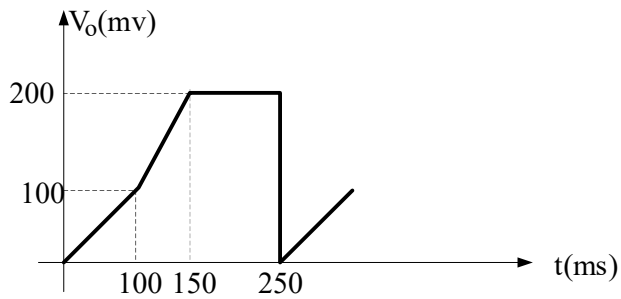۱- اگر فرکانس کلاک پردازنده برابر 10.24 MHz باشد، و ضریب تبدیل DAC موجود برابر 1 mV/digit باشد، با اتصال پورت D به DAC برنامه ای بنویسید تا در خروجی V_o شکل موج ذیل تولید شود.



موفق باشید