


دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه معماری

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
وقت: ۲۵ دقیقه

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
سیستم دیجیتال ۲
کوئیز پنجم



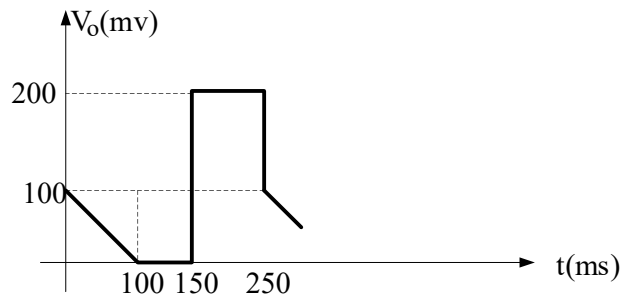۱- اگر فرکانس کلاک پردازنده برابر 10.24 MHz باشد، و ضریب تبدیل DAC موجود برابر 2 mV/digit باشد، با اتصال پورت D به DAC برنامه ای بنویسید تا در خروجی V_o شکل موج ذیل تولید شود.



موفق باشید