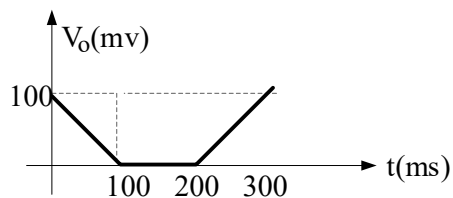


۱- اگر فرکانس کلاک پردازنده برابر 8.192 MHz باشد، و ضریب تبدیل DAC موجود برابر 2 mV/digit باشد، با اتصال پورت A به DAC برنامه ای بنویسید تا در خروجی V_o شکل موج ذیل تولید شود. یک دوره تناوب شکل موج نشان داده شده است.



موفق باشید